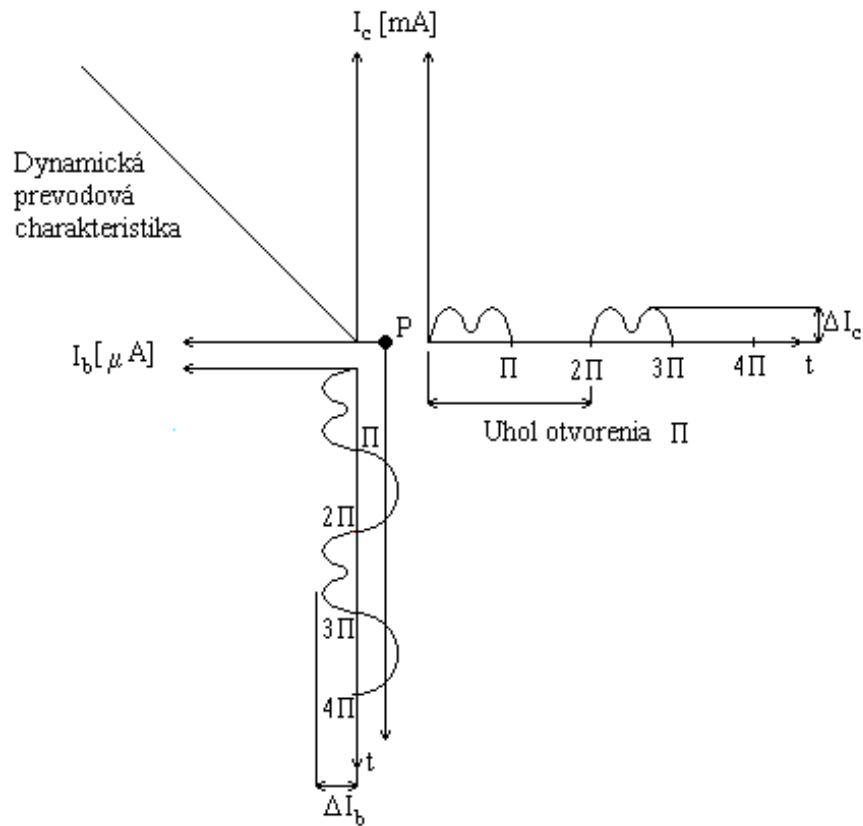


1.3 Zosilňovače triedy C



Pokojový pracovný bod P zosilňovacieho prvku sa nastavuje do oblasti nulového výstupného signálu (je za zánikom I_C).

Tranzistorom (elektrónkou) tečie prúd v kratšom čase ako je polperióda vstupného signálu.

Uhol otvorenia je menší ako 180° .

V režime triedy C pracujú predovšetkým [koncové stupne vysielačov](#).

Majú vysokú účinnosť.