

## 2.5 Rezonančná väzba

Tento druh väzby sa používa vo vysokofrekvenčných zosilňovačoch. Rezonančný obvod  $C_1L_1$  je naladený na určitú frekvenciu, ktorú chceme zosilniť a preniesť na ďalší zosilňovací stupeň.

### Použite:

medzifrekvenčný zosilňovač  
vf predzosilovače  
špeciálne vf zosilňovače

