

Elektrotechnické a elektronické laboratóriá

LABORATORNE MERANIE

Dátum	Merajúci	Skupina	Trieda	Hodnotenie
11.12.95	Sedlák Radoslav	d	III.D	1x

Druh merania: Meranie napäti v elektrickom obvode

Číslo
merania:
8

Počet príloh:	5	Teplota prostredia	21 °C	Relat. vlhkosť	74 %
---------------	---	--------------------	-------	----------------	------

Schéma: Príloha č. 2 a č. 3

✓

Pristroje a pomôcky:

Stabilizovaný zdroj BS 554

Multimeter G 1004.500 - použitý ako voltmeter

zosilňovací modul S MBA 810

zosilňovací modul S GD 608

reproduktor

vodiče

Laboratórne cvičenie č.8

Meranie napäti v elektronickom obvode.

Úloha:

Na predloženom elektronickom obvode odmerajte napäťia v určených bodech. Z nameraných hodnôt a príslušných odporov vypočítajte prúdy tečúce určenými časťami obvodu.


Postup pri meraní:

Do zošita si zakreslime schému zapojenia predloženého elektronického obvodu a označíme si body, v ktorých budeme merat. Elektronický obvod pripojíme na predpísané napätie a prípadne i na zdroj signálu. Podľa schémy vyhľadáme na doske plošných spojov príslušné miesto a pripojíme sem voltmeter. Ak nie je určené inak, merajú sa napäťia voči zemi. (Obyčajne voči zápornému pólu zdroja). Jedn vývod voltmetra teda pripojíme priamo na tento pól zdroja. Rozsah voltmetra volíme podľa veľkosti napájacieho napäťia obvodu - aspoň taký alebo väčší. Ak je v danom miestе napätie menšie, rozsah prístroja zmenšíme.


Prúdy v elektronických obvodoch obyčajne určujeme nepriamo, výpočtom z Ohmovho zákona. K tomu potrebujeme poznat' napätie na príslušnom odpore a hodnotu odporu. Napätie určime ako rozdiel potenciálov na jeho vývodoch.

V určených bodech zapojenia môžeme osciloskopom sledovať časové priebehy signálu, najlepšie pri budení harmonickým napäťím. Namerané a vypočítané hodnoty zapíšeme do schémy.

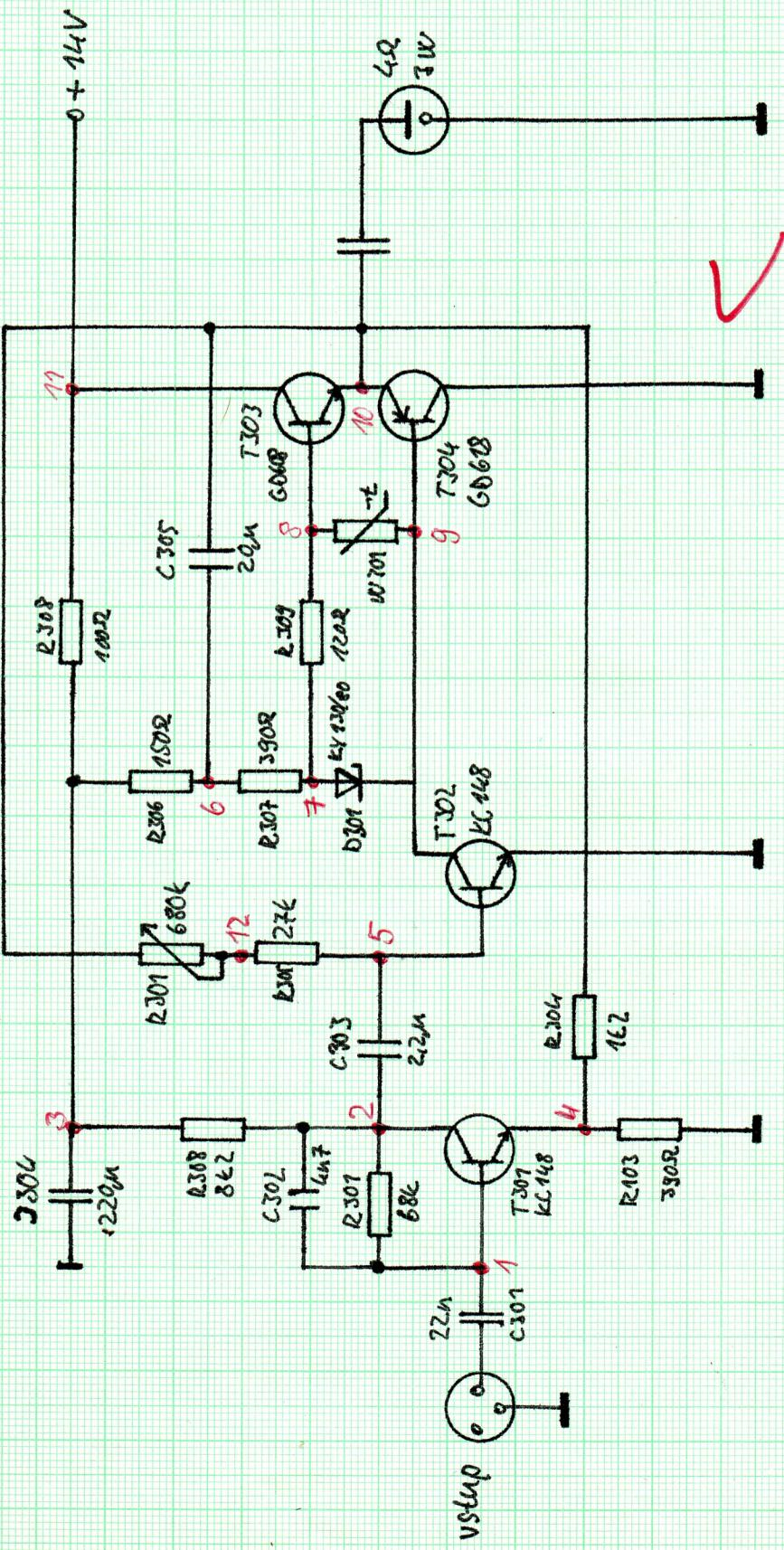Zhodnoďte, aký význam malo pre vás toto cvičenie.



6.D 608
6.D 618

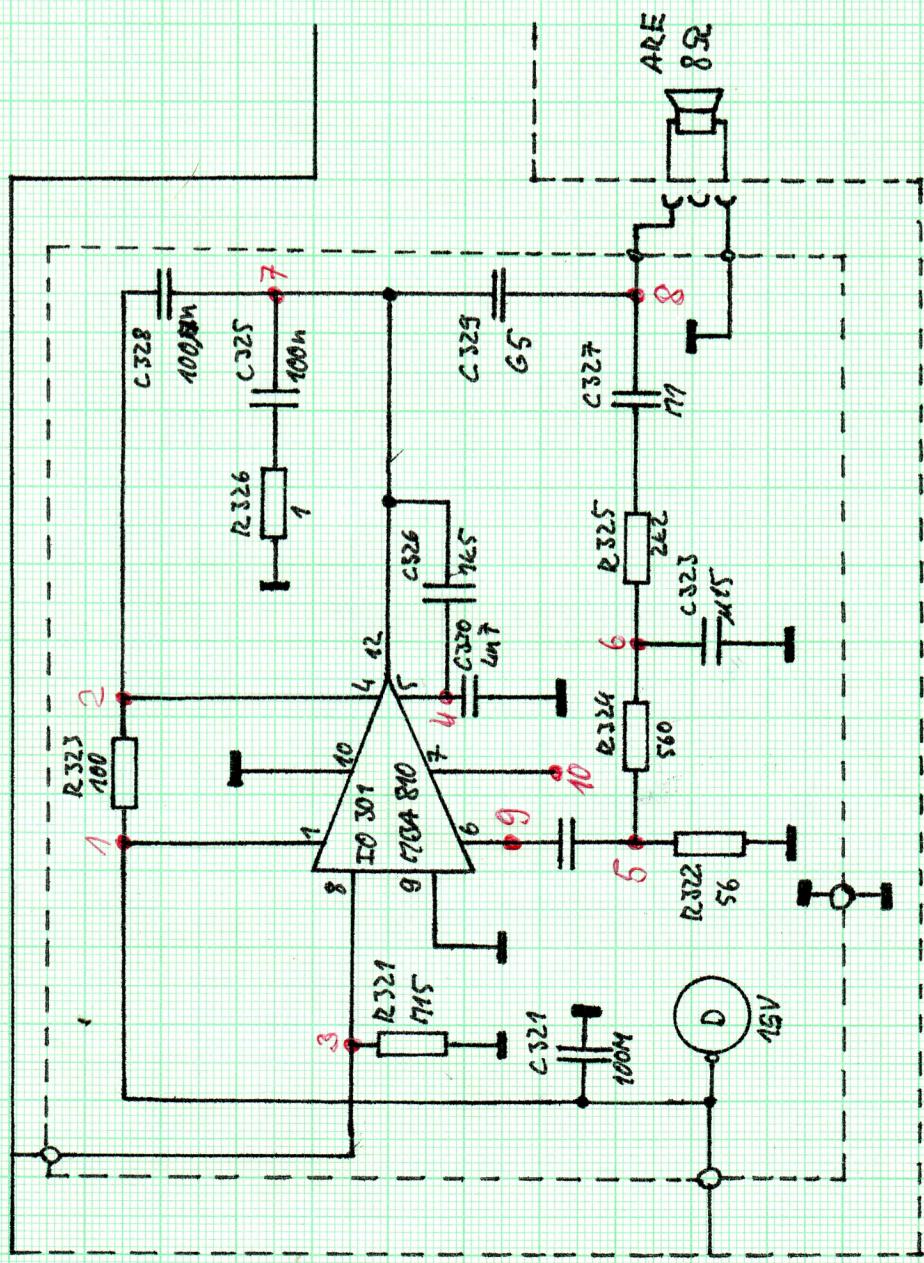

Tabuľka pre GD 608

čís. mer. miesta	$U[V]$	Príslušenstvo čodanii	$I[mA]$
1	7,26	1-2	0,3
2	3,84	4-2	1,64
3	12,89	4-10	5,4
4	0,64	2-3	4,12
5	0,66	5-12	0,028
6	11,21	10-12	0,008
7	7,65	6-7	9,1
8	7,28	7-8	3,08
9	6,98	3-11	11,1
10	7,14	3-6	9,2
11	13,70		
12	7,42		

✓

Tabuľka pre TBA 810

čís. mer. miesta	$U[V]$	Príslušenstvo čodanii	$I[mA]$
1	13,66	3-8	3,8mA
2	13,32	5-2	1,78mA
3	0,5mV	5-6	0
4	0,75	1-2	3,14
5	0,1mV		
6	0,1mV		
7	6,92		
8	0,1mV		
9	1,37		
10	6,99		

Zhodnotenie:

V tomto cvičení som zistil, že keď chceme odmerať v obvode prúd, nemusíme ho prerušiť. Ďalej som si preveril meranie napäťí v obvode.

