
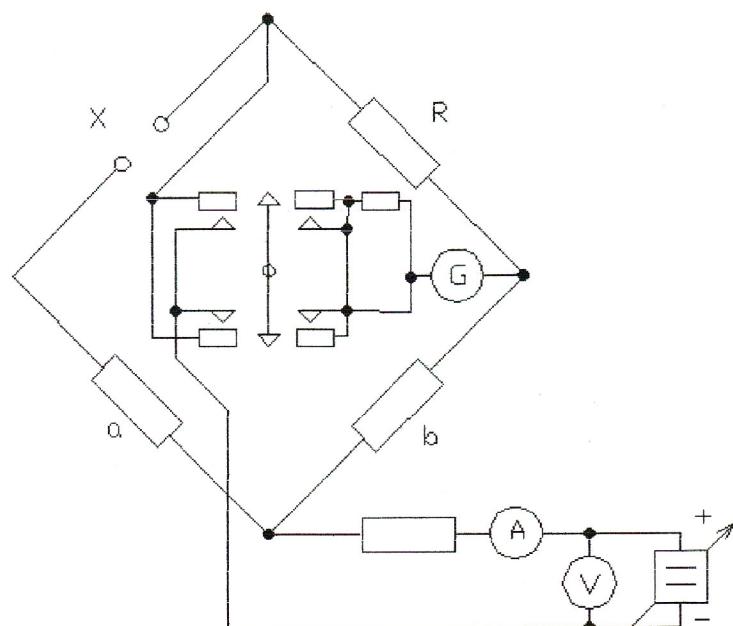


## Meranie na laboratórnom Wheatstoneovom mostíku

Úloha cvičenia:

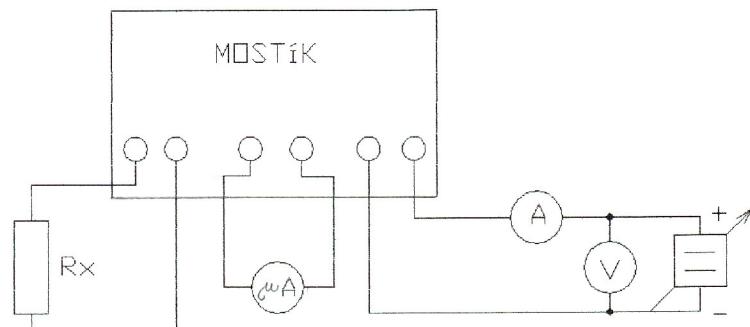1. Zoznámte sa s vyhotovením a obsluhou laboratórneho w.m.
2. Zmerajte 6 odporíkov na laboratórnom w.m.
3. Meraním zistite optimálne napájacie napätie mostíka.
4. Spracujte vyhodnotenie merania



Postup pri meraní:

Predložených 6 odporíkov sme si predmerali na digitálnom multimeteri, aby sme orientačne vedeli nastaviť hodnotu odporu R na laboratórnom wheatstoneovom mostíku.

Zmerané hodnoty sme si zapísali do tabuľky.

Potom sme pripojili na meracie svorky prvý odpor a nastavili sme hodnotu R na mostíku takú akú nám zmeral multimeter.

Pomer a/b (1, 10, 100, 1000) sme nastavili podľa velkosti odporu tak aby  $R_{zm} = R.(a/b)$ .

Potom sme už iba malou zmenou R nastavili  $I_g \rightarrow 0$ .

Vtedy  $R.(a/b) = R_{zw}$ .

Namerané hodnoty sme zapísali do tabuľky a postup sme opakovali pri meraní ďalších odporov.

Potom sme ešte merali závislosť' velkosti odporu ktorú zmeráme mostíkom od napájacieho napäťa s krokom 2V do Umax = 20V.

Namerané hodnoty sme zapísali do tabuľky.

n	Ro [Ω]	Rzm [Ω]	Rzw [Ω]	Ivs[mA]	Ig [μA]	Uvs [V]	Odchylka [%]
1	200	197	196,9	90,8	0	10,09	-1,55
2	180	185	186	96,3	0	10,09	3,3
3	150	148	150	116,7	0	10,09	0
4	500	497	500	38,3	0	10,09	0
5	150	152	152,4	115,2	0	10,09	1,6
6	510 k	503k	-	-	-	-	-

n	U [V]	I [mA]	Ig [μA]	Rzm [Ω]
1	2	17,9	0	196,9
2	4	36	0	196,9
3	6	54,4	0	196,9
4	8	72,5	0	196,9
5	10	90,2	0	196,9
6	12	103,2	0	196,9
7	14	126,3	0	196,9
8	16	144,3	0	196,9
9	18	162,2	0	196,9
10	20	179,4	0,1	196,9

#### Vyhodnotenie merania:

Meranie z môjho pohľadu , kedže sme použili iba dva pomocné meracie prístroje – ampérmetre, ktorým sme merali napájací prúd a voltmeter, ktorým sme merali napájacie napätie., bolo prehľadné a aj pomerne jednoduché. Najprv bolo potrebné si odporníky predmerať , aby sme rádovo vedeli nastaviť' velkosť' R.

Presné bolo iba pri meraní odporov rádovo stoviek ohmov. 510kΩ odpor sa nám ani nepodarilo zmerať'. Najpresnejšie sme odmerali rezistor R1. Nameraná odchylka mezi digitálnym multimeterom a mostíkom bola iba 0,1Ω.

Náročné bolo v tom, že použité laboratórne wheatstoneove mostíky mali značne skorodované kontakty ktorých prechodový odpor ovplyvňoval meranie. Túto „závadu“ sme rýchlo odstránili a meranie už potom prebiehalo rýchlo a hladko – jeden obsluhoval mostík a druhý zapisoval namerané hodnoty.

Vzhľadom na malé napájacie napätie – Umax = 20V - počas merania nebolo potrebné použiť' žiadne mimoriadne bezpečnostné predpisy.