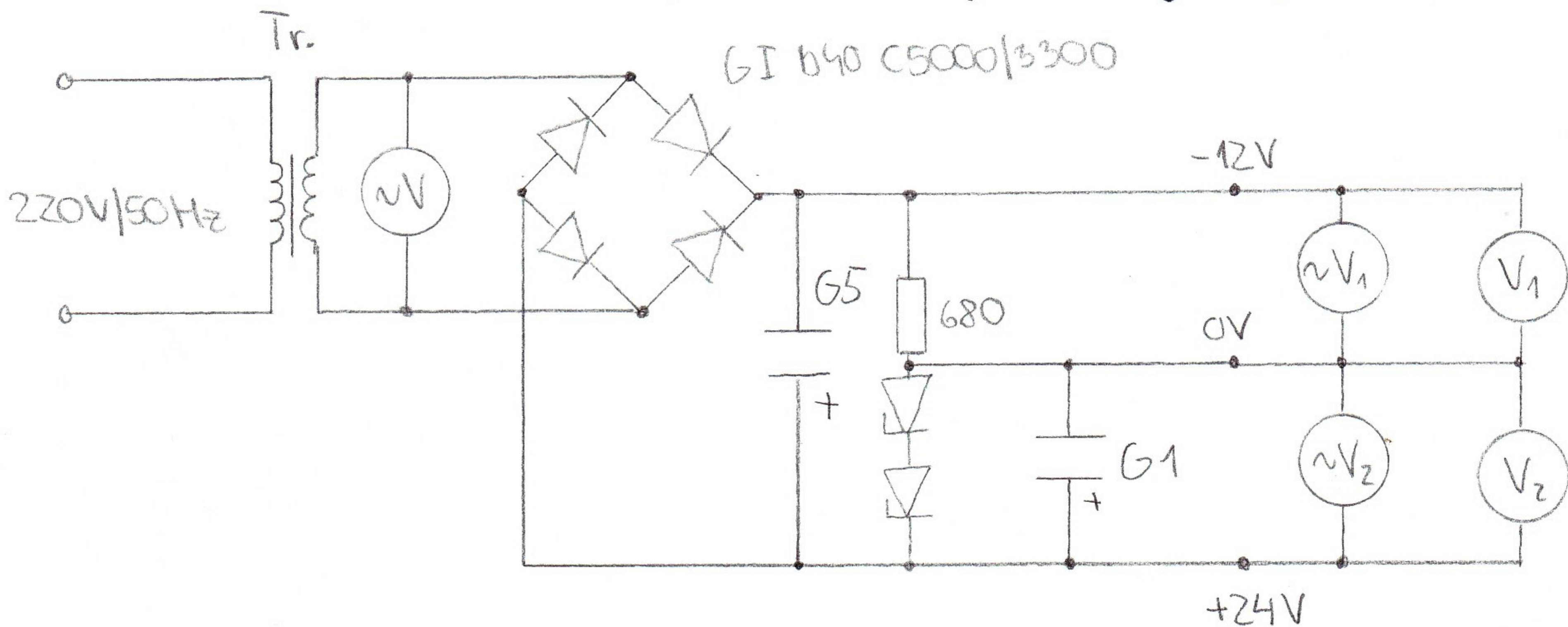


Stabilizovaný zdroj

Úloha cvičenia :

1. zostavte obvod na plošnom spoji
2. vykonajte merania : a., jednosmer. zložky výst. napätia
b., sriedavej zložky výst. napätia



ZD 2x KZZ 76

| $\sim U_1 [V]$ | $\sim U_2 [V]$ | $U_1 [V]$ | $U_2 [V]$ | $\sim U [V]$ |
|----------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 0,053 | 0,0009 | -9,2 | 26,3 | 26,1 |