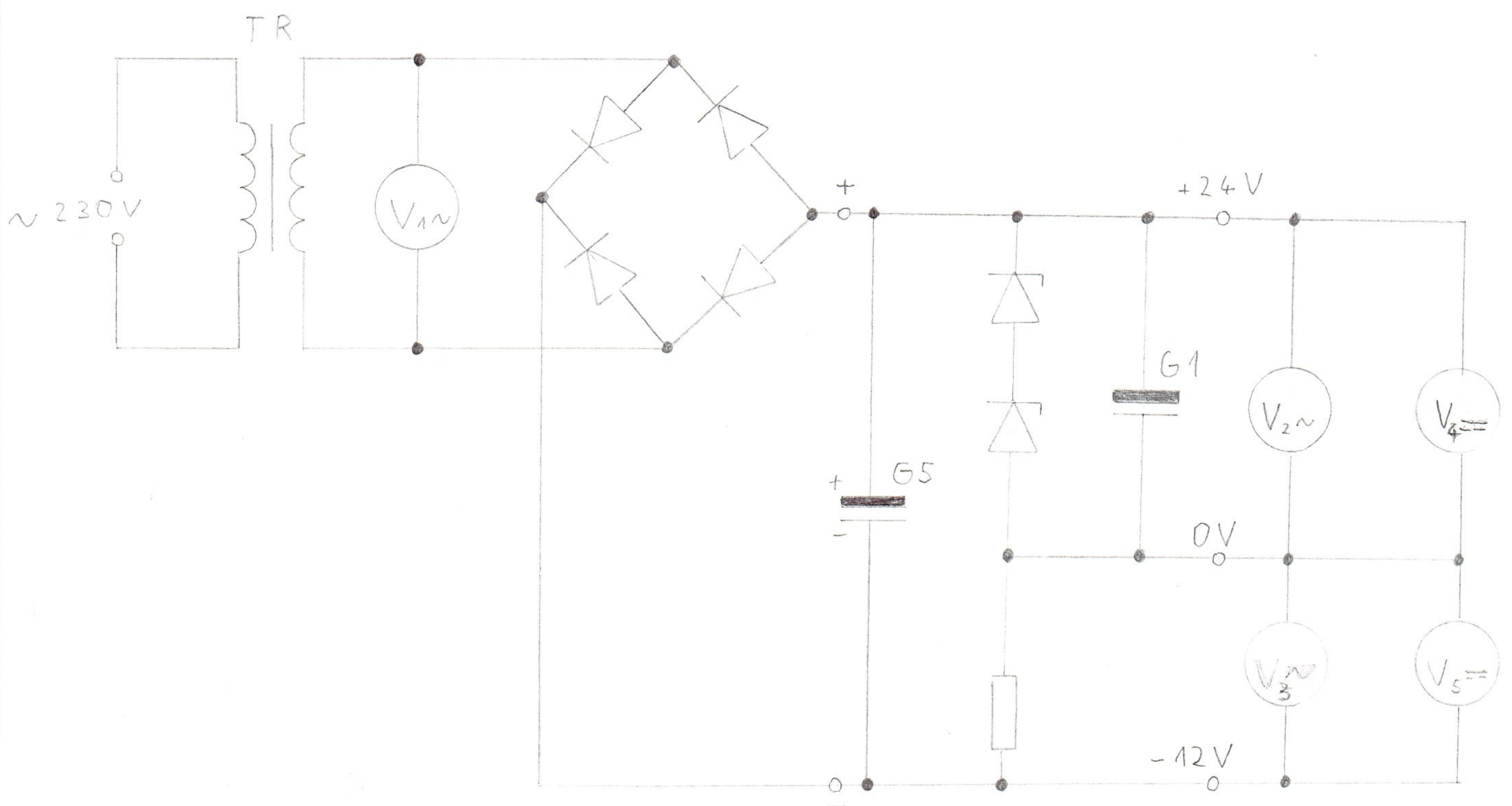


JEDNODUCHÝ STABILIZOVANÝ ZDROJ

Úloha cvičenia:

1. Zostavte jednoduchý zdroj napätia podľa schémy.
2. Vykonajte na ňom štandardné merania.

Schéma zapojenia:



Tabuľka nameraných hodnôt:

$U_{1\sim} [V]$	$U_{2\sim} [V]$	$U_{3\sim} [V]$	$U_{4=} [V]$	$U_{5=} [V]$
26,0	3,3	0,8	24,3	-13,3