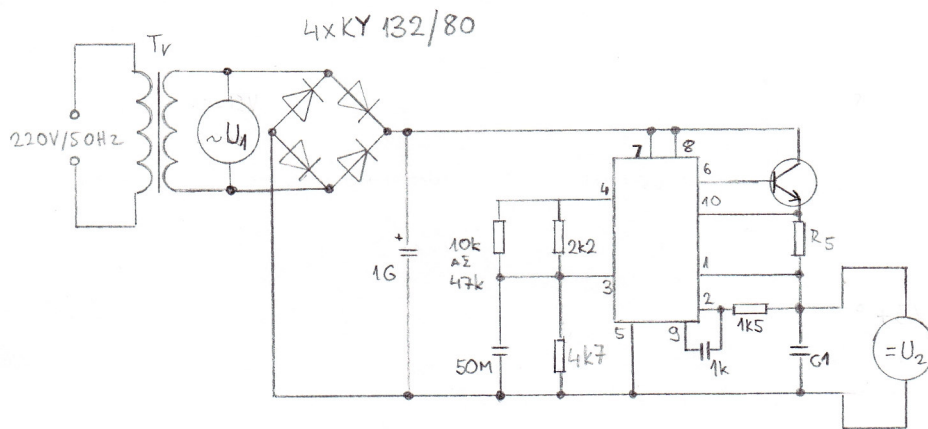


STABILIZOVANÝ ZDROJ SV PRE NAPÁJANIE
ČÍSLICOVÝCH INTEGROVANÝCH OBVODOV

ÚLOHA:

- 1.) ZOZNÁMTE SA S PREDLOŽENÝM STABILIZOVANÝM ZDROJOM
- 2.) VÝKONAJTE NA ňOM ZÁKLADNÉ MERANIA



n	$\sim U_1$	$= U_2$
1	12,9	5,14
2	12,9	5,25
3	12,9	5,3
4	12,9	5,18