

Cvičenie č.14/4.

Operačné zosilňovače III.

- Úloha cvičenia:
- 1.) Nakreslite elektronickú schému predloženého prípravku s OZ.
 - 2.) Na základe elektronickej schémy určite o aké zapojenie sa jedná.
 - 3.) Schému zapojenia doplňte o meracie prístroje tak, aby ste mohli overiť funkčnosť obvodu.
 - 4.) Na danom zapojení vykonajte minimálne potrebný počet meraní.

Schéma zapojenia:



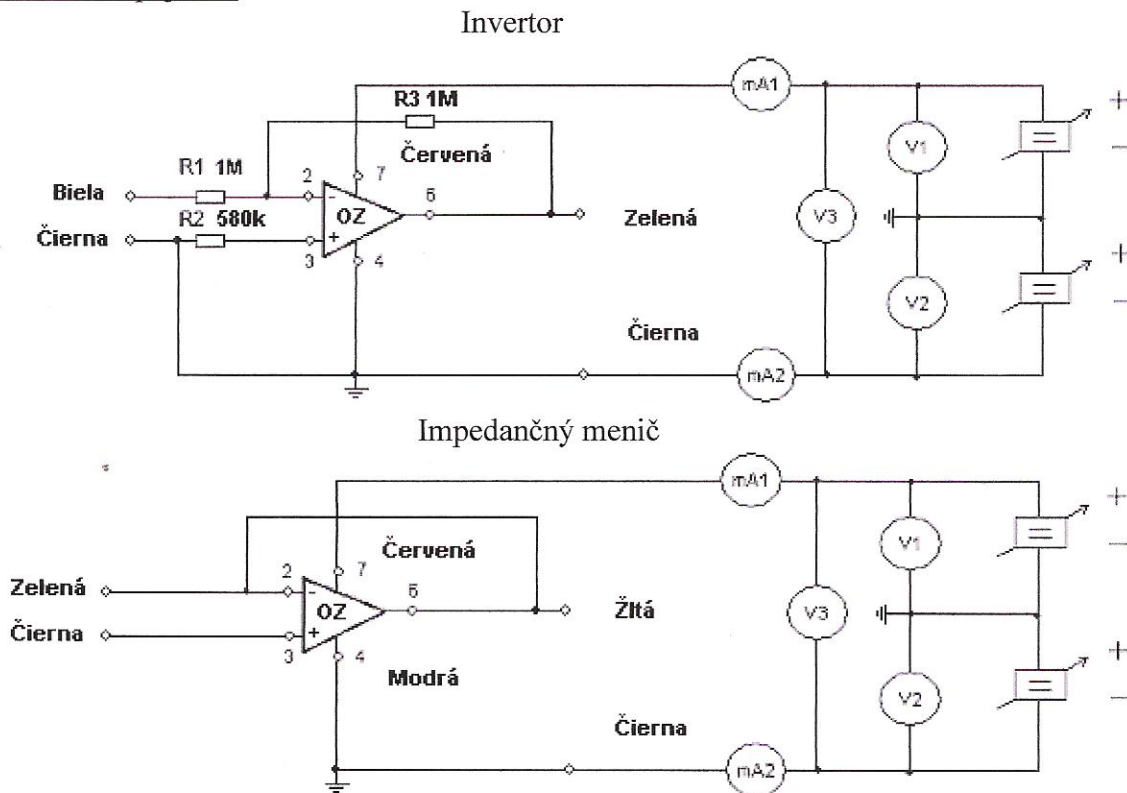
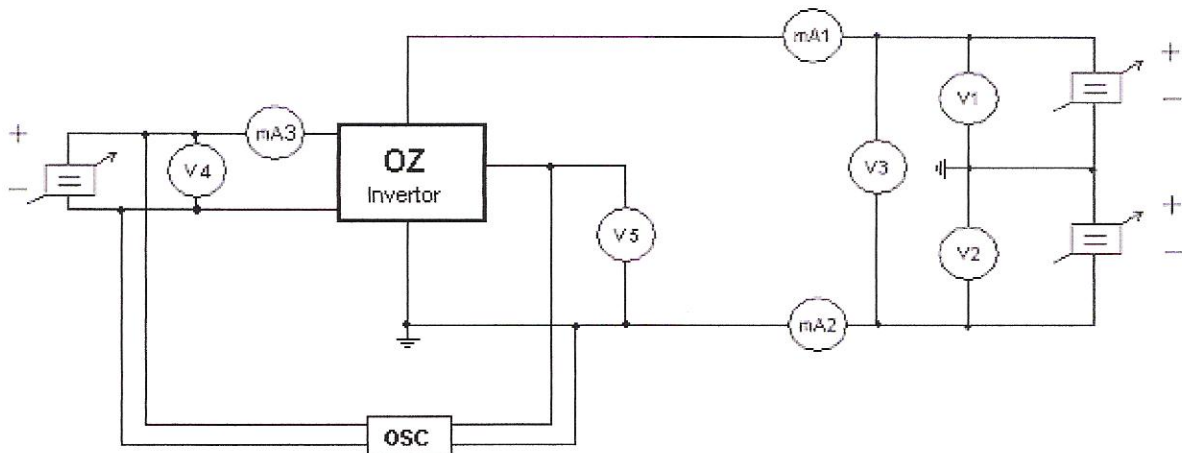
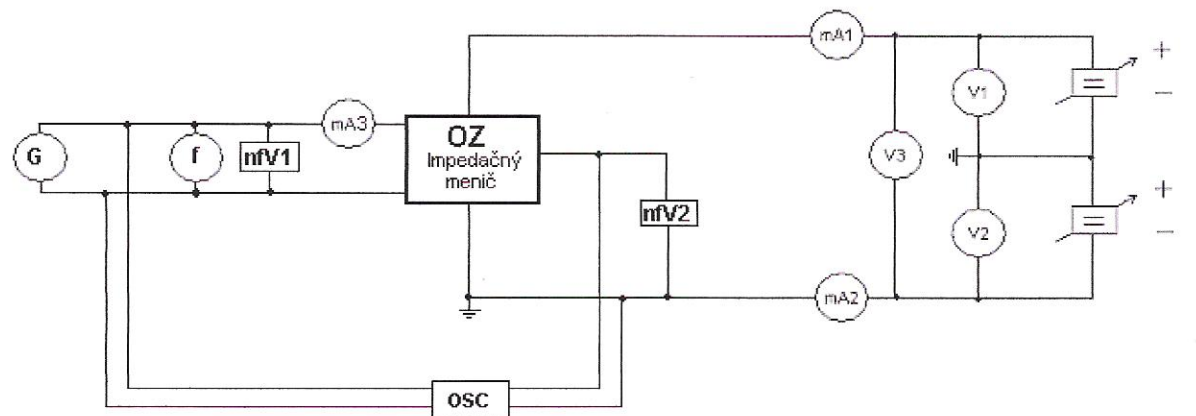


Schéma zapojenia doplnená o meracie prístroje:

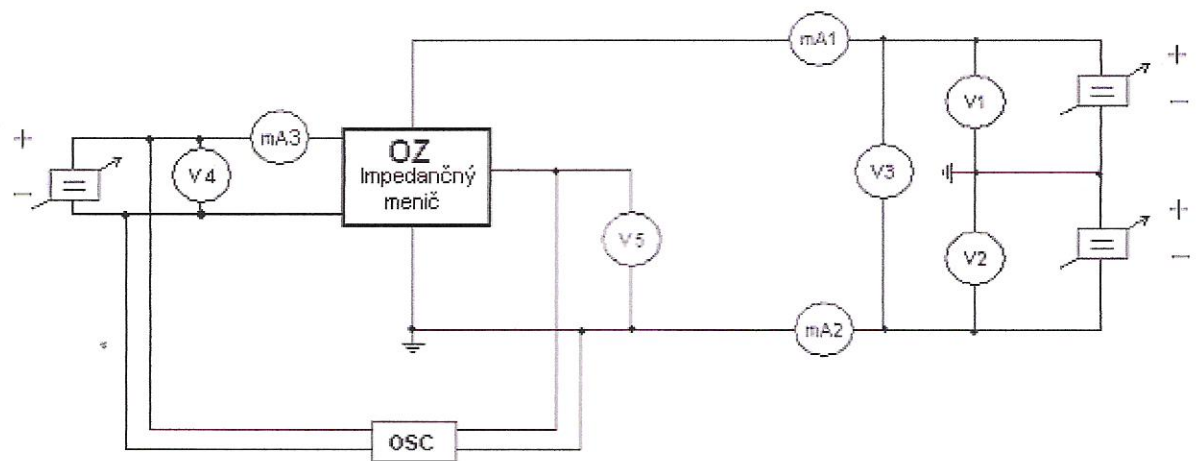

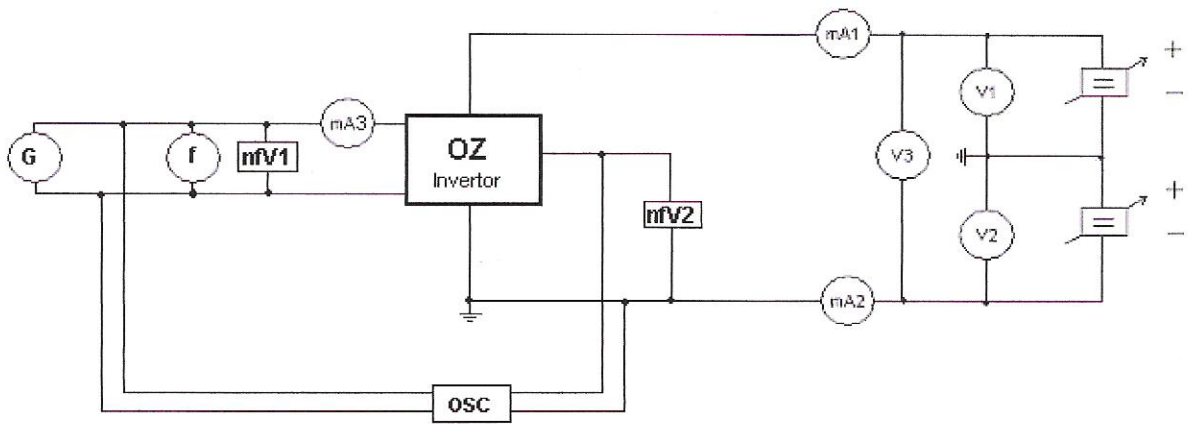

Tabuľka nameraných hodnôt pre jednosmerné napájanie:

| <i>n</i> | <i>Typ</i> | <i>+U_{cc}[V]</i> | <i>-U_{cc}[V]</i> | <i>U₃[V]</i> | <i>+I_{cc}[mA]</i> | <i>-I_{cc}[mA]</i> | <i>U_{vst}[V]</i> | <i>U_{vyst}[V]</i> | <i>I_{vst}[μA]</i> | <i> ΔU </i> |
|----------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | noname | 15.06 | 15.03 | 30 | 1.58 | 1.59 | 1.5 | -1.49 | -1.15 | 0.01 |
| 2 | noname | 15.06 | 15.03 | 30 | 1.57 | 1.57 | -1.5 | 1.2 | -1.3 | 0.3 |
| 3 | MA741 | 14.95 | 14.91 | 30 | 1.68 | 1.69 | 3.02 | 3.1 | 0 | 0.08 |
| 4 | MA741 | 14.95 | 14.91 | 30 | 1.7 | 1.7 | -3.02 | -3.2 | 0 | 0.18 |

Tabuľka nameraných hodnôt pre striedavé napájanie:

| <i>n</i> | <i>typ</i> | <i>+U_{cc}[V]</i> | <i>-U_{cc}[V]</i> | <i>+I_{cc}[mA]</i> | <i>-I_{cc}[mA]</i> | <i>U_{vst}[V]</i> | <i>U_{vyst}[V]</i> | <i>I_{vst}[μA]</i> | <i>F[Hz]</i> |
|----------|------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | UA741 | 15 | 15 | 0.61 | 0.61 | 1 | -1 | 1 | 150 |
| 2 | UA741 | 15 | 15 | 0.6 | 0.6 | -1 | 1 | 1 | 150 |
| 3 | MA741CN | 15 | 15 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 145 |
| 4 | MA741CN | 15 | 15 | 0.88 | 0.88 | -0.7 | -0.7 | 0.8 | 145 |