







Číslicové integrované obvody IV

Zapojenia s hradlami







Úloha cvičenia:

1. Navrhnete zapojenia:
 - a. 6 zapojení s hradlami 7404
 - b. 6 zapojení s hradlami 7400
 - c. 6 zapojení s hradlami 7400+7404
2. Napíšte pravdivostné tabuľky
3. Zapojenia prakticky odskúšajte

a. 6 zapojení s hradlami 7404:

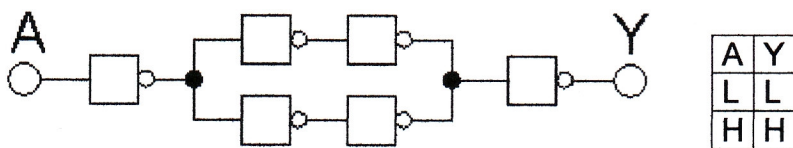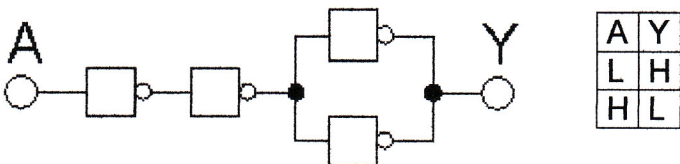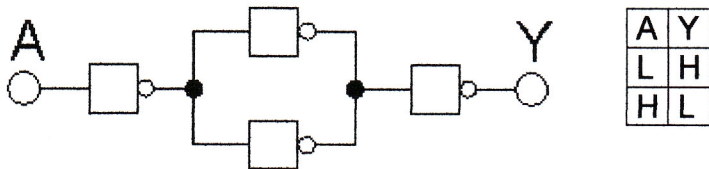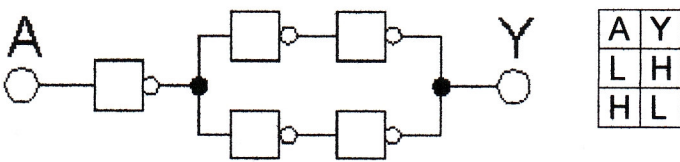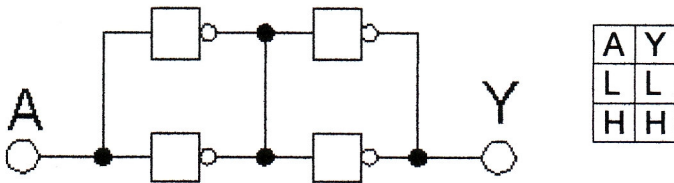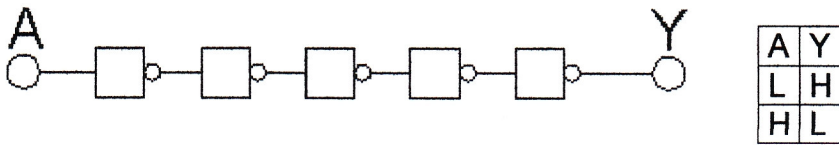

b. 6 zapojení s hradlami 7400:

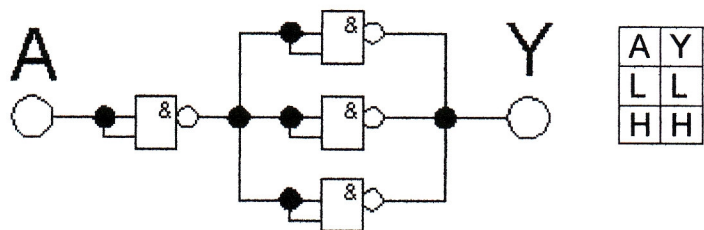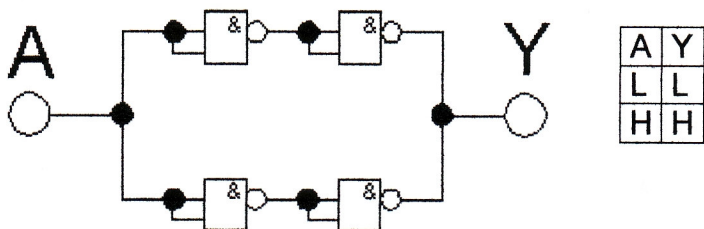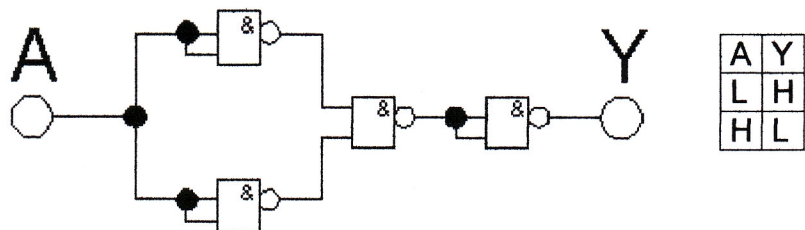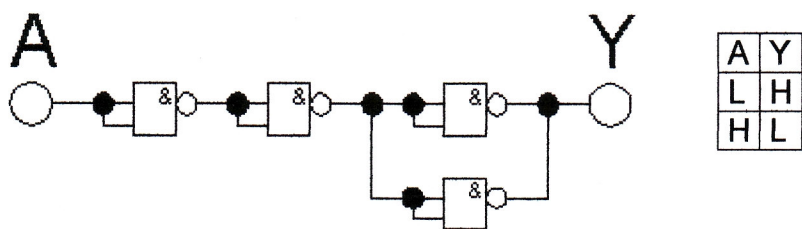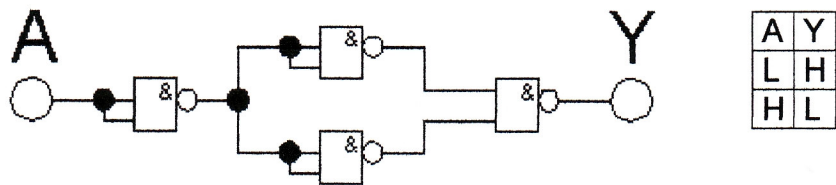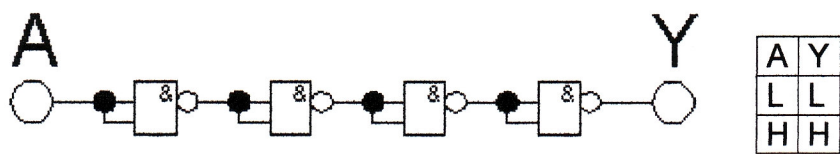

c. 6 zapojení s hradlami 7400+7404:

