

Klopné obvody I

Úloha cvičenia:

1. Nakreslite elektronickú schému zapojenia predloženého obvodu
2. Napájacie napätie volte na začiatok 50% z katalógovej hodnoty
3. Na obvode vykonajte základné merania

$$R_1=R_2=32,5k$$

$$T_1=T_2= \text{NPN KC 508}; I_c=2mA, U_{CE}= 5 V, P_C=300mW$$

$$C_1=C_2=47\mu F/50V$$

$$U_{(\text{pri zapnutí})}=3,43 V, I=1,49 mA$$





