

## Klopné obvody II

### Úloha cvičenia:

1. Nakreslite elektronickú schému zapojenia predloženého obvodu
2. Napájacie napätie volte na začiatok 50% z katalógovej hodnoty
3. Na obvode vykonajte základné merania

T<sub>1</sub> – BC327

T<sub>2</sub> – BC337

R<sub>1</sub> – 276Ω

R<sub>2</sub> – 34,8kΩ

C<sub>1</sub> – 3,3 μF/63V

Pot – TP 015 2M2/N

LED – 5x

Napájanie – 2,5V

Preklopenie pri – 2,56V

Pri preklápaní I=56mA





