

MERANIE NA Q METRI


Úloha:

U predložených cievok odmerajte:

1. Činiteľ kvality Q
2. Vlastnú indukčnosť L
3. Vlastnú kapacitu C

Teoretický úvod:

K bodu 1:

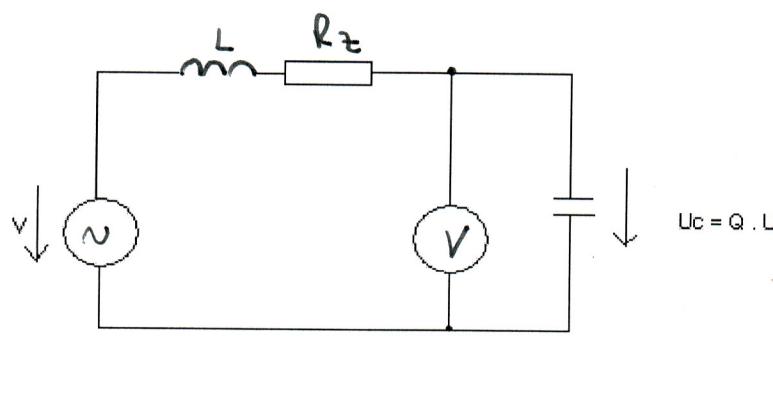

$$Q = \frac{\omega L}{R}$$

Pred meraním nadstavíme vstupné napätie generátora na značku. Ladiaci kondenzátor nadstavíme približne do stredu stupnice, t.j. cca 250 pf. K vyznačeným svorkám pripojíme meranú indukčnosť. Preťaďovaním frekvencie generátora nájdeme rezonanciu. Po stlačení vhodného rozsahu nám indikátor rezonancie ukazuje priamo Q.

K bodu 2:

Ladiaci kondenzátor nadstavíme do stredu stupnice a nájdeme frekvenčný rozsah, kde je v rezonancii. Potom nadstavíme frekvenciu označenú červenou bodkou a zmenou kapacity nadstavíme znovu zonanciu. Na prepočítanej stupnici C, L odčítame hodnotu indukčnosti pre rezonančnú kapacitu C.

K bodu 3:

Používame metódu dvojnásobnej frekvencie. Pri frekvencii F1 nadstavíme obvod do rezonancie a odčítame rezonančnú kapacitu C1. Frekvenciu zvýšime na dvojnásobok $f_2 = 2 \cdot f_1$, obvod znova naladíme do rezonancie a odčítame kapacitu C2 (100 pF). Vlastnú kapacitu cievky určíme zo výťahu:

$$C = (C_1 - 4 \cdot C_2) / 3$$

Tabuľka nameraných hodnôt:

Cievka	Q	L [mH]	C ₁ [pF]	C ₂ [pF]	C ₀ [pF]
2.2 µH	82	1.47 µH	299.45 pF	44 pF	5.61 pF
212 µH	92.5	2.2 µH	182.8 pF	36.8 pF	10.76 pF
4.1 mH	133.1	3.1 µH	55.6 pF		

Prístroj BM 560

$$Q = Q - 1000$$

Frekvenčný rozsah: 50 kHz – 35 kHz

$$C_1 = 30 \text{ pF} - 450 \text{ pF}$$