

Cvičenie 10/4

Meranie na Q-metri


Zadanie:

Na predložených cievkach odmerajte:

- Činitel kvality Q
- Vlastnú indukčnosť L
- Vlastnú kapacitu C

Teoretický úvod

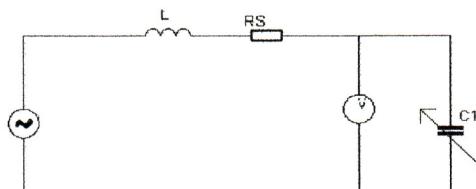- K bodu 1.) Prístroj BM 560 (frekvenčný rozsah 50kHz-35Mhz)



Pred meraním nastavíme výstupné napätie generátora na značku. Ladiaci kondenzátor stred stupnice t.j. 250pF. Vyznačeným svorkám pripojíme meranú indukčnosť. Prel'ad'ovaním frekvencie generátora nájdeme rezonanciu. Po stlačení vhodného rozsahu nám indikátor rezonancie ukazuje priamu hodnotu Q.

- K bodu 2.)

Ladiaci kondenzátor nastavuje

Približne striedavý prúd do stredu stupnice a nájdeme frekvenčný rozsah – kde je obvod v rezonancii. Potom nastavíme frekvenciu označenú červenou bodkou a zmenou kapacity nastavíme znova rezonanciu. Na prepočítanej stupnici C odčítame hodnotu indukčnosti pre rezonančnú kapacitu C.

- K bodu 3.)

Používame metódu dvojnásobnej frekvencie. Pri frekvencii f1 nastavíme obvod do rezonancie odčítame rezonančnú kapacitu C1. Frekvenciu zvýšime na dvojnásobok f2 = 2*f1. Obvod znova naladíme do rezonancie a odčítame kapacitu C2 = 100pF. Vlastnú kapacitu cievky určíme zo vzťahu $C = (C1 - 4 * C2) / 3$

Tabuľka nameraných hodnôt

Cievka	Q	L[μ H]	C1[pF]	C2[pF]	C0[pF]
2.2[μ H]	81	1.47	280	44	5.6
212[μ H]	92.5	2.2	182	36	10.7
4.1[mH]	100	4.6	85		

Zhodnotenie

Pri meraní rôznych cievok boli rozdiely medzi štítkovými hodnotami a hodnotami nameranými. Tento rozdiel mohol byť spôsobený chybou pripojenia vodičov, chybou meracieho prístroja. Pri cievke s indukčnosťou $L=4.1[\text{mH}]$ sa nedala zmerať vlastná kapacita C_0 , lebo rozsah prístroja nedokázal dostať obvod do rezonancie.